

HALF ADDER:

```

module Half_adder (
    input a,b,
    output sum,carry
);

    assign sum = a ^ b;
    assign carry = a & b;

endmodule

```

```

1  module half_adder_tb;
2      reg a,b;
3      wire sum,carry;
4
5      Half_adder uut(a,b,sum,carry);
6
7      initial begin
8          a = 0; b = 0;
9          #10
10         b = 0; b = 1;
11         #10
12         a = 1; b = 0;
13         #10
14         b = 1; b = 1;
15         #10
16         $finish();
17     end
18
19 endmodule

```

| Name | Value | 0 ns | 5 ns | 10 ns | 15 ns | 20 ns | 25 ns | 30 ns | 35 ns | 40,000 ns |
|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| a | 1 | | | | | | | | | |
| b | 1 | | | | | | | | | |
| sum | 0 | | | | | | | | | |
| carry | 1 | | | | | | | | | |

FULL ADDER:

```

module full_adder (
    input a,b,cin,
    output sum,carry
);

    assign sum = a^b^cin ;
    assign carry = (a&b) | (b&cin) | (cin&a);

endmodule

```


```

module full_adder_tb;
reg a,b,cin;
wire sum,carry;

full_adder uut(a,b,cin,sum,carry);

initial begin
○ a = 0; b = 0; cin = 0;
○ #10
○ a = 0; b = 0; cin = 1;
○ #10
○ a = 0; b = 1; cin = 0;
○ #10
○ a = 0; b = 1; cin = 1;
○ #10
○ a = 1; b = 0; cin = 0;
○ #10
○ a = 1; b = 0; cin = 1;
○ #10
○ a = 1; b = 1; cin = 0;
○ #10
○ a = 1; b = 1; cin = 1;
○ #10
○ → $finish();
end
endmodule

```

 

MULTIPLEXER:

```


module mux(in,s,y);
output y;
input [7:0] in;
input [2:0] s;
reg y;
○ always @(s)
begin
○ case(s)
○ 3'b000 : y=in[0];
○ 3'b001 : y=in[1];
○ 3'b010 : y=in[2];
○ 3'b011 : y=in[3];
○ 3'b100 : y=in[4];
○ 3'b101 : y=in[5];
○ 3'b110 : y=in[6];
○ 3'b111 : y=in[7];
○ endcase
end
endmodule

```

```

module mux_tb();
reg [7:0] in;
reg [2:0] s;
wire y;
mux m1(in,s,y);
initial
begin
  in=8'b10110110;
  s[0]=1'b0;
  s[1]=1'b0;
  s[2]=1'b0;
end
always #40 s[2]=~s[2];
always #20 s[1]=~s[1];
always #10 s[0]=~s[0];
initial
begin
  #200 $finish;
end
endmodule

```

 

DEMULTIPLEXER:

```


module demux(y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,s,in);
output y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7;
input [2:0] s;
input in;
reg y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7;
always @(s|in)
begin
  case(s)
    3'b000 : y0=in;
    3'b001 : y1=in;
    3'b010 : y2=in;
    3'b011 : y3=in;
    3'b100 : y4=in;
    3'b101 : y5=in;
    3'b110 : y6=in;
    3'b111 : y7=in;
  endcase
end
endmodule

```

```

module demux_tb();
reg [2:0]s;
reg in;
wire y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7;
demux d1(y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,s,in);
initial
begin
  in=1;
  s=3'b000;
end
always #10 in=~in;
always #80 s[2]=~s[2];
always #40 s[1]=~s[1];
always #20 s[0]=~s[0];
initial
begin
  #200 $finish;
end
endmodule

```

 

FOUR BIT ADDER:

```

module four_bit_adder(
    input [3:0]a,b,
    input cin,
    output [3:0]sum,
    output c4);

wire c1,c2,c3;      //Carry out of each full adder

full_adder fa0(a[0],b[0],cin,sum[0],c1);
full_adder fa1(a[1],b[1],c1,sum[1],c2);
full_adder fa2(a[2],b[2],c2,sum[2],c3);
full_adder fa3(a[3],b[3],c3,sum[3],c4);

endmodule

module full_adder (
    input a,b,c,
    output sum,carry
);
    assign sum = a^b^c ;
    assign carry = (a&b) | (b&c) | (c&a);
endmodule

```


```

module four_bit_adder_tb;
reg [3:0]a,b;
reg cin;
wire [3:0]sum;
wire c4;

four_bit_adder uut(a,b,cin,sum,c4);

initial begin
  cin = 0;
  a = 4'b0110;
  b = 4'b1100;
  #10
  a = 4'b1110;
  b = 4'b1000;
  #10
  a = 4'b0111;
  b = 4'b1110;
  #10
  a = 4'b0010;
  b = 4'b1001;
  #10
  $finish();
end
endmodule

```

 

JK FLIFLOPS:

```


1  module jk_flipflop (
2      input J,
3      input K,
4      input clk,
5      output Q,
6      output Q_bar
7  );
8
9      // Internal state variable
10     reg state;
11
12     // Behavioral model for JK flip-flop
13     always @(posedge clk) begin
14         case ({J, K})
15             2'b00: state <= state; // No change
16             2'b01: state <= 1'b0;  // Reset
17             2'b10: state <= 1'b1;  // Set
18             2'b11: state <= ~state; // Toggle
19         endcase
20     end
21
22     // Output assignments
23     assign Q = state;
24     assign Q_bar = ~state;
25
26 endmodule
27

```

```

1 module jk_flipflop_tb;
2     parameter PERIOD = 10; // Clock period
3     parameter DURATION = 100; // Simulation duration
4     reg J, K, clk;
5     wire Q, Q_bar;
6     jk_flipflop jk_ff (
7         .J(J),
8         .K(K),
9         .clk(clk),
10        .Q(Q),
11        .Q_bar(Q_bar)
12    );
13    // Clock generation
14    always #((PERIOD/2)) clk = ~clk;
15    // Stimulus
16    initial begin
17        // Initial values
18        J = 0; K = 0; clk = 0;
19
20        // Apply stimulus
21        #10 J = 1; K = 0; // Set
22        #20 J = 0; K = 1; // Reset
23        #30 J = 1; K = 1; // Toggle
24        #40 J = 0; K = 0; // No change
25        // Finish simulation
26        #DURATION $finish;
27    end
28    // Display results
29    initial begin
30        $monitor("Time = %0t, J = %b, K = %b, Q = %b, Q_bar = %b", $time, J, K, Q, Q_bar);
31    end
32 endmodule
33

```

 

SR FLIPFLOPS:

```

1 module sr_flipflop (
2     input S,
3     input R,
4     input clk,
5     output Q,
6     output Q_bar
7 );
8
9     // Internal state variables
10    reg state_Q, state_Q_bar;
11
12    // Behavioral model for SR flip-flop
13    always @(posedge clk) begin
14        if (R && !S) begin
15            state_Q <= 0; // Reset
16            state_Q_bar <= 1; // Q_bar is the complement of Q
17        end else if (!R && S) begin
18            state_Q <= 1; // Set
19            state_Q_bar <= 0; // Q_bar is the complement of Q
20        end else if (!R && !S) begin
21            state_Q <= state_Q; // No change
22            state_Q_bar <= state_Q_bar; // No change
23        end else begin
24            state_Q <= 0; // Undefined state, arbitrarily set to reset
25            state_Q_bar <= 1; // Undefined state, arbitrarily set to reset
26        end
27    end
28
29    // Output assignments
30    assign Q = state_Q;
31    assign Q_bar = state_Q_bar;
32
33 endmodule


```



```

1 module sr_flipflop_tb;
2
3     // Parameters
4     parameter PERIOD = 10; // Clock period
5     parameter DURATION = 100; // Simulation duration
6
7     // Signals
8     reg S, R, clk;
9     wire Q, Q_bar;
10
11     // Instantiate the SR flip-flop
12     sr_flipflop sr_ff (
13         .S(S),
14         .R(R),
15         .clk(clk),
16         .Q(Q),
17         .Q_bar(Q_bar)
18     );
19
20     // Clock generation
21     always #((PERIOD/2)) clk = ~clk;
22
23     // Stimulus
24     initial begin
25         // Initial values
26         S = 0; R = 0; clk = 0;
27
28         // Apply stimulus
29         #10 S = 1; R = 0; // Set
30         #20 S = 0; R = 1; // Reset
31         #30 S = 1; R = 1; // Invalid input, arbitrary behavior
32         #40 S = 0; R = 0; // No change
33
34         // Finish simulation
35         #DURATION $finish;
36     end
37
38     // Display results
39     initial begin
40         $monitor("Time = %0t, S = %b, R = %b, Q = %b, Q_bar = %b", $time, S, R, Q, Q_bar);
41     end
42
43 endmodule

```

 

UP DOWN COUNTER:

```

1  module counter(
2      input clk10,input rst,input ud,output [3:0]count );
3      reg [3:0]count;
4      reg clk2;
5      reg [27:0]n,period;
6      reg [26:0]duty;
7      initial begin
8          count=0;
9          period<=28'd200000000;
10         n<=28'd0;
11         duty<=27'd100000000;
12     end
13     always @ (posedge clk10)
14     begin
15         n=n+1;
16         if(n<=duty)
17             clk2<=1;
18         else
19             clk2<=0;
20         if(n==period)
21             n<=0;
22         end
23     always @ (posedge(clk2)) begin
24         if(rst)
25             count<=0;
26         else if (ud==0)
27             count<=count+1;
28         else
29             count<=count-1;
30         end
31     end
32 endmodule

```

```

module tb_counter;
    // Inputs
    reg Clk;
    reg reset;
    reg UpOrDown;


    // Outputs
    wire [3:0] Count;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    upordown_counter uut (
        .Clk(Clk),
        .reset(reset),
        .UpOrDown(UpOrDown),
        .Count(Count)
    );

    //Generate clock with 10 ns clk period.
    initial Clk = 0;
    always #5 Clk = ~Clk;

    initial begin
        // Apply Inputs
        reset = 0;
        UpOrDown = 0;
        #300;
        UpOrDown = 1;
        #300;
        reset = 1;
        UpOrDown = 0;
        #100;
        reset = 0;
    end
endmodule

```

 

BINARY TO EXCESS 3:

```


1 module BinaryToExcess3 (
2     input [3:0] binary_input,
3     output [3:0] excess3_output
4 );
5
6 assign excess3_output = binary_input + 4'b0011;
7
8 endmodule
9

```

```

module BinaryToExcess3_tb;
reg [3:0] binary_input;
wire [3:0] excess3_output;
BinaryToExcess3 uut (
    .binary_input(binary_input),
    .excess3_output(excess3_output)
);
initial begin
    binary_input = 4'b0000;
    #10;
    binary_input = 4'b1001;
    #10;
    $finish;
end
endmodule

```

 

4X4 ARRAY MULTIPLIER:

```

1  timescale 1ns / 1ps
2  module multiplier_4_x_4(product,inp1,inp2);
3      output [7:0]product;
4      input [3:0]inp1;
5      input [3:0]inp2;
6      assign product[0]=(inp1[0]&inp2[0]);
7      wire x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14,x15,x16,x17;
8      HA HA1(product[1],x1,(inp1[1]&inp2[0]),(inp1[0]&inp2[1]));
9      FA FA1(x2,x3,inp1[1]&inp2[1],(inp1[0]&inp2[2]),x1);
10     FA FA2(x4,x5,(inp1[1]&inp2[2]),(inp1[0]&inp2[3]),x3);
11     HA HA2(x6,x7,(inp1[1]&inp2[3]),x5);
12
13     HA HA3(product[2],x15,x2,(inp1[2]&inp2[0]));
14     FA FA5(x14,x16,x4,(inp1[2]&inp2[1]),x15);
15     FA FA4(x13,x17,x6,(inp1[2]&inp2[2]),x16);
16     FA FA3(x9,x8,x7,(inp1[2]&inp2[3]),x17);
17
18     HA HA4(product[3],x12,x14,(inp1[3]&inp2[0]));
19     FA FA8(product[4],x11,x13,(inp1[3]&inp2[1]),x12);
20     FA FA7(product[5],x10,x9,(inp1[3]&inp2[2]),x11);
21     FA FA6(product[6],product[7],x8,(inp1[3]&inp2[3]),x10);
22 endmodule
23
24 module HA(sout,cout,a,b);
25     output sout,cout;
26     input a,b;
27     assign sout=a^b;
28     assign cout=(a&b);
29 endmodule
30
31 module FA(sout,cout,a,b,cin);
32     output sout,cout;
33     input a,b,cin;
34     assign sout=(a^b^cin);
35     assign cout=((a&b)|(a&cin)|(b&cin));
36 endmodule

```

```

`timescale 1ns / 1ps
module tb;

    reg [3:0]inp1;
    reg [3:0]inp2;
    wire [7:0]product;

    multiplier_4_x_4 uut(.inp1(inp1),.inp2(inp2),.product(product));


    initial
    begin
        inp1=10;
        inp2=12;
        #30 ;

        inp1=13;
        inp2=12;
        #30 ;

        inp1=10;
        inp2=13;
        #30 ;

        $finish;
    end
endmodule

```

 

BOOTH MULTIPLIER:

```

1  module booth_multi(X, Y, Z);
2      input signed [3:0] X, Y;
3      output signed [7:0] Z;
4      reg signed [7:0] Z;
5      reg [1:0] temp;
6      integer i;
7      reg E1;
8      reg [3:0] Y1;
9      always @ (X, Y)
10     begin
11         Z = 8'd0;
12         E1 = 1'd0;
13         for (i = 0; i < 4; i = i + 1)
14             begin
15                 temp = {X[i], E1};
16                 Y1 = - Y;
17                 case (temp)
18                     2'd2 : Z [7 : 4] = Z [7 : 4] + Y1;
19                     2'd1 : Z [7 : 4] = Z [7 : 4] + Y;
20                     default : begin end
21                 endcase
22                 Z = Z >> 1;
23
24                 Z[7] = Z[6];
25
26
27                 E1 = X[i];
28             end
29             if (Y == 4'd8)
30
31                 begin
32                     Z = - Z;
33                 end
34             end
35         end
36     end
37
38
39 endmodule

```

```

1  module booth_multi_tb;
2      reg [3:0] X;
3      reg [3:0] Y;
4      wire [7:0] Z;
5      booth_multi uut (
6          .X(X),
7          .Y(Y),
8          .Z(Z)
9      );
10
11  initial begin
12      // Initialize Inputs
13      X = 0;
14      Y = 0;
15
16      // Wait 100 ns for global reset to finish
17      #100; X=-5; Y=7;
18      #100; X=3; Y=-2;
19      #100; X=5; Y=6;
20      #100; X=-4; Y=8;
21      #100; X=11; Y=13;
22
23  end
24
25  endmodule

```

| Name | Value | 0 ns | 100 ns | 200 ns | 300 ns | 400 ns | 500 ns | 600 ns | 700 ns | 800 ns | 900 ns |
|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| X[3:0] | 1011 | 0000 | 1011 | 0011 | 0101 | 1100 | | | 1011 | | |
| [3] | 1 | | | | | | | | | | |
| [2] | 0 | | | | | | | | | | |
| [1] | 1 | | | | | | | | | | |
| [0] | 1 | | | | | | | | | | |
| Y[3:0] | 1101 | 0000 | 0111 | 1110 | 0110 | 1000 | | | 1101 | | |
| [3] | 1 | | | | | | | | | | |
| [2] | 1 | | | | | | | | | | |
| [1] | 0 | | | | | | | | | | |
| [0] | 1 | | | | | | | | | | |
| Z[7:0] | 0000111 | 00000000 | 11011101 | 11111010 | 00011110 | 00100000 | | | 00001111 | | |
| [7] | 0 | | | | | | | | | | |
| [6] | 0 | | | | | | | | | | |
| [5] | 0 | | | | | | | | | | |
| [4] | 0 | | | | | | | | | | |
| [3] | 1 | | | | | | | | | | |
| [2] | 1 | | | | | | | | | | |
| [1] | 1 | | | | | | | | | | |
| [0] | 1 | | | | | | | | | | |

FINITE STATE MACHINE:


```


23 module fsm(clk_in, rst, in1, state, out);
24     input clk_in, rst, in1;
25     output reg out;
26     wire clk_out;
27     output reg [1:0] state;
28     frequency_div fdl(.clk_in(clk_in), .clk_out(clk_out));
29     parameter s1 = 2'b00;
30     parameter s2 = 2'b01;
31     parameter s3 = 2'b10;
32     parameter s4 = 2'b11;
33     always @(posedge clk_out or posedge rst)
34     begin
35         if(rst) begin
36             state <= s1;
37             out <= 1'b0;
38         end
39         else begin
40             case (state)
41             s1: begin
42                 if(in1 == 1'b1) begin
43                     state <= s2;
44                     out <= 1'b0;
45                 end
46                 else begin
47                     state <= s1;
48                     out <= 1'b0;
49                 end
50             end
51             s2: begin
52                 if(in1 == 1'b1) begin
53                     state <= s3;
54                     out <= 1'b0;
55                 end
56                 else begin
57                     state <= s1;
58                     out <= 1'b0;
59                 end
60             end
61             s3: begin
62                 if(in1 == 1'b1) begin
63                     state <= s4;
64                     out <= 1'b0;

```

```

65         end
66     else begin
67         state <= s1;
68         out <= 1'b0;
69     end
70 end
71 s4: begin
72     if(in1 == 1'b1) begin
73         state <= s1;
74         out <= 1'b1;
75     end
76     else begin
77         state <= s1;
78         out <= 1'b0;
79     end
80 end
81 endcase
82 end
83 end
84 endmodule
85
86 module frequency_div(input clk_in,input rst,input ud, output [3:0]count, output reg clk_out);
87     reg [3:0]count;
88     reg clk2;
89     reg [27:0]n,period;
90     reg [26:0]duty;
91     initial begin
92         count=0;
93         period<=28'd200000000;
94         n<=28'd0;
95         duty<=27'd100000000;
96     end
97     always @ (posedge clk_in)
98     begin
99         n=n+1;
100         if(n<=duty)
101             clk2<=1;
102         else
103             clk2<=0;
104         if(n==period)
105             n<=0;
106     end
107 endmodule

```

 

```
1 module fsm_tb();
2   reg clk_in,rst,in1;
3   wire [1:0]state;
4   wire out;
5
6   fsm dut(.clk_in(clk_in),.rst(rst),.in1(in1),.state(state),.out(out));
7
8   initial begin clk_in=1'b0;
9     rst=1'b1;
10  end
11
12  always #5 clk_in = ~clk_in;
13  initial begin
14    #20
15    in1=1'b1;
16    rst=1'b0;
17    #20
18    in1=1'b1;
19    rst=1'b0;
20    #20
21    in1=1'b1;
22    rst=1'b0;
23    #20
24    in1=1'b1;
25    rst=1'b0;
26    #20
27    in1=1'b1;
28    rst=1'b0;
29
30  end
31  initial #120 $finish;
32 endmodule
```